

Conclusiones

La práctica permitió reforzar el uso de las funciones básicas de salida digital y temporización en Arduino (`digitalWrite` y `delay`), así como comprender el funcionamiento eléctrico de un protoboard: la importancia de que los componentes queden conectados en serie para que la resistencia cumpla su función de limitar la corriente. Este tipo de error es común en simuladores como Tinkercad y resalta la importancia de verificar el camino real de la corriente, no solo la presencia física de los componentes en el circuito.