

Reporte

Parpadeo de LED con Arduino (Blink)

Observaciones sobre el comportamiento del sistema

El LED conectado al pin digital 13 mostró un parpadeo constante y perceptible, alternando entre los estados encendido y apagado en intervalos regulares de 1 segundo, conforme a lo definido por la función `delay()` en el código. El comportamiento fue consistente durante toda la simulación, sin variaciones ni fallos en la temporización.

Se observó que la correcta conexión en serie de la resistencia de 220 ohms fue determinante para limitar la corriente y proteger al LED, evitando así daños al componente durante su operación continua.